



# NA WARSZTACIE

Pod redakcją Jerzego Niebojewskiego

AMATORSKA PRZYSTAWKA UKF (inż. Witold Kozak) — SZAFKA DO NARĘDZI (Jerzy Niebojewski) — METALOPLASTYKA (Michał Rosoliak) — KARMENKI DLA DROBIU (Aleksander Łukaniewicz) — DROBNE USPRAWNIEŃIA WARSZTATOWE (J. Białek) — SKŁADANY STOLIK CAMPINGOWY (Aleksander Łukaniewicz)

## AMATORSKA PRZYSTAWKA UKF

Przedstawiony na schemacie uwiadomionym na rys. 1. układ przystawki różni się od opisanego w nrze 11/1962 r. MT tym, że zastosowana tu lampa typu ECF82 (pentoda trioda) umożliwia uzyskanie lepszego odbioru.

Pierwszy człon przystawki pracuje jako wzmacniacz sygnału wielkiej częstotliwości na pentodzie. Obwód wejściowy składa się z cewki antenowej L<sub>1</sub> i siatkowej L<sub>2</sub>. Opornik katodowy R<sub>1</sub> i kondensator boczniukujący C<sub>1</sub> zapewniają odpowiednie warunki pracy lampy.

Opornik R<sub>2</sub> i kondensator C<sub>2</sub> służą do uzyskania odpowiedniego napięcia na siatce osłonnej części pentodowej lampy, a opornik R<sub>3</sub> stanowi obciążenie obwodu anodowego.

Wzmocnione sygnały z anody (pentody) są doprowadzane do obwodu detektora superreakcyjnego działającego na części lampy triodowej za pośrednictwem kondensatora C<sub>4</sub>.

Obwód rezonansowy stopnia detekcyjnego składa się z cewki L<sub>3</sub> (bez tradycyjnego kondensatora stroikowego), który zastępuje tu pojemności międzyelektrodowe lampy.

Opornik R<sub>4</sub> włączony w obwodzie siatkowym triody ustala właściwy punkt pracy detektora superreakcyjnego.

Napięcie anodowe do triody doprowadza się przez opornik R<sub>5</sub> i dławik w.c.z. Kondensator elektrolityczny C<sub>5</sub> filzuje to napięcie. Dławik wielkiej częstotliwości prze-

gradza drogę prądem w.cz. do obwodów zasilania.

Wydzielone w detektorze superreakcyjnym sygnały o częstotliwości akustycznej doprowadza się za pomocą opornika  $R_s$  i kondensatora  $C_s$  do gniazdek adapterowych odbiornika celem dalszego ich wzmacnienia i odtworzenia audycji przez głośnik. Kondensatory  $C_1$  i  $C_2$  spełniają rolę pomocniczą.

Zasilanie opisywanej przystawki UKF odbywa się z odbiornika lampowego, w którym napięcie anodo-wie wynosi około 250 V, a napięcie żarzenia — 6,3 V.

#### Wykonanie niektórych części składowych przystawki.

Niektóre, dość istotne elementy przystawki (cewki  $L_a$ ,  $L_b$  i  $L_c$ ) oraz dławik (Dł. w.cz.) należy wykonać we własnym zakresie według rys. 2 (a i b).

W pierwszej kolejności nawijamy uzwojenie cewki  $L_a$  na korpusie o średnicy zewnętrznej 10–12 mm. Liczy ono 10 zwojów, które trzeba nawinąć drutem miedzianym w emaliu (DNE) o  $\varnothing$  0,8–1,0 mm. Długość tego uzwojenia wynosi około 15 mm.

Na nawiniętą w ten sposób cewkę  $L_a$  nawiąja się (po nałożeniu przekładki z cienkiego preszpanu) cewkę  $L_b$  liczącą 4 zwoje. Od środka tej cewki wykonuje się odczep, który prowadzi się do masy. Uzwojenie tej cewki wykonuje się drutem izolowanym w powłoce igelitowej (typ DY —  $\varnothing$  0,75 mm). Końcówki obu tych cewek należy sztywno zamocować na korpusie.


Cewkę  $L_a$ , pracującą w obwodzie rezonansowym detektora superreakcyjnego, uważa się na walek o średnicy 10 mm drutem miedzianym DNE (pożądany jest drut srebrzony o grubości około 1 mm). Cewka ta liczy 10 zwojów. Po nawinięciu drutu usuwa się walek, a cewkę stosuje się jako powietrzną, przyjmocowując ją bezpośrednio do odpowiednich punktów obwodu.

Wyprowadzenie z cewki  $L_a$  wykonyuje się w środku uzwojenia.



Następnym elementem jest dławik wielkiej częstotliwości, który najwygodniej jest nawinąć na korpusie opornika masowego lub rurki wykonanej z materiału izolacyjnego o  $\varnothing$  6 mm. Oporność wymienionego opornika powinna wynosić około 35–40 kiloomów, a moc 1 W. Uzwojenie dławika nawijamy drutem DNE o  $\varnothing$  0,20–0,25 mm (w emaliu) jedną warstwę, zwój obok zwój. Końce uzwojenia wyprowadzamy na zewnątrz i przyutowujemy do końcówek opornika albo przyczepujemy je do rurki (rys. 2c).

#### Zestawienie części składowych potrzebnych do budowy przystawki


1. Lampa elektronowa typu ECF82 1 szt.
2. Gniazdo do lampy (podstawa) 9-kontaktowa 1 szt.
3. Oporniki  $R_1$  i  $R_s$  o mocy 0,25 W —  $100 \Omega$  i  $2-3 k\Omega$
4. Oporniki o mocy 0,5 W ( $R_4$  —  $50 k\Omega$ ,  $R_s$  —  $22 k\Omega$ , 1  $R_s$  —  $33 k\Omega$ ) po 1 szt.
5. Opornik  $R_s$  o mocy 0,1 W —  $500 k\Omega$  (0,5 MW) 1 szt.
6. Kondensatory ceramiczne  $C_1$  i  $C_2$  po 6800 pF 2 szt.
7. Kondensator  $C_s$  — 5 pF 1 szt.
8. Kondensatory  $C_a$  i  $C_b$  po 300 pF 2 szt.
9. Kondensator  $C_s$  — 50 pF 1 szt.
10. Kondensator elektrolityczny  $C_s$  — 8  $\mu F/350 V$  1 szt.
11. Kondensator styrofleksowy  $C_s$  — 20 000 pF (lub 10 000 pF) 1 szt.
12. Blacha aluminiowa, mosiężna lub stalowa — grubości od 0,5 do 1,5 mm na „chassis” — o wym.  $109 \times 50 \times 45$  mm 1 szt.
13. Gniazdka radiowe 2 szt.
14. Wtyczki bananowe 2 szt.

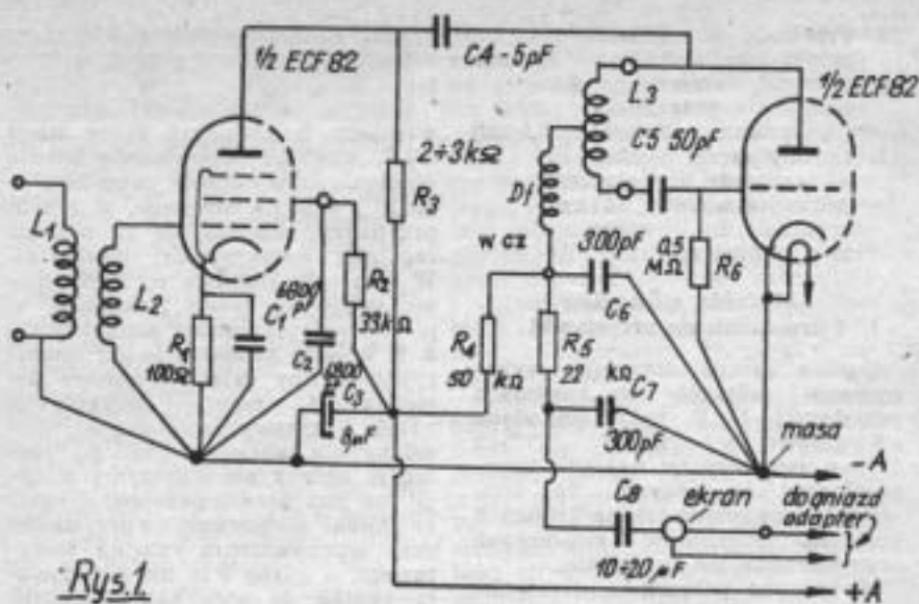

Rys.1

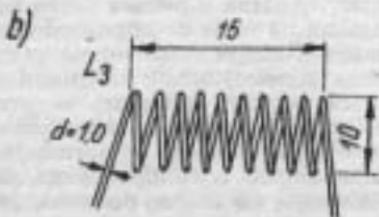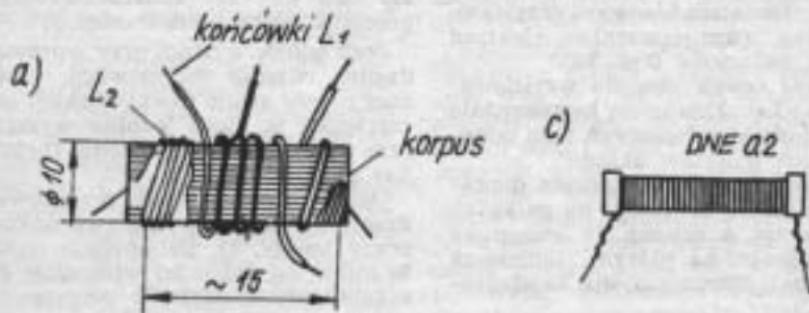

Rys.2

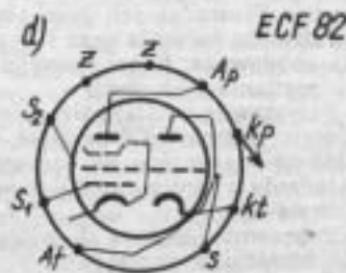

15. Przewody do zasilania przystawki około 1,5 mb
16. Przewód ekranowany do połączenia przystawki z gniazdkami adaptera 0,5 mb
17. Drobny sprzęt montażowy — przewody do połączeń, gniazdka, wkrętki M3 z nakrętkami, lut cynowy 20 g według opisu.

### Składanie elementów i uruchomienie przystawki

Ogólna zasada dotycząca wykonywania połączeń w obwodach przystawki UKF była omawiana szczegółowo w nrze 11 „MT” z 1962 r. (wyczerpany nakład). Przypominamy tu jedynie, że obowiązuje stosowanie jak najkrótszych połączeń elementów składowych oraz staranne ich lutowanie.

Wykonując połączenia, dla uniknięcia pomyłek, posługujemy się stałym schematem ideowym przystawki oraz rozmieszczeniem elektrod lampy na cokole (rys. 2d).

Zespół cewek obwodu wejściowego ( $L_1$  i  $L_2$ ) składa się bezpośrednio do gniazdek antenowych i do odpowiednich punktów układu.

Cewkę  $L_2$  jednym końcem doprowadza się do końcówki na gniazdku lampa, a drugim do wspornika izolacyjnego, na którym umieszcza się punkt lutowniczy dla kondensatora  $C_4$ .

Podobnie przymocowuje się końcówki przewodów „wyjściowych” oraz kondensator sprzągający  $C_4$ .

Zasilanie opisywanej przystawki odbywa się również z odbiornika radiowego za pomocą dwóch przewodów prowadzących prąd zmienny do obwodu żarzenia oraz ( $-$ ) napięcia anodowego; trzeci przewód służy do zasilania (+) anody.

Przystawkę zestroja się na częstotliwości pasma UKF na stałe. Czynność tę wykonamy po sprawdzeniu składania i uruchomieniu lampy w przystawce.

Poprawnie złożona i podłączona do odbiornika przystawka powinna

działać wywołując dość głośny szum superreakcyjny, który przy dostrojeniu zaniknie.

Distrojenie przystawki przeprowadzamy w godzinach pracy stacji UKF, stosując odpowiednią antenę dipolową (opis budowy patrz nr 8 — „MT” z 1959 r.). Strojenie, w danym przypadku, odbywa się za pomocą regulacji indukcyjności cewki  $L_a$ . W tym celu rozsuwa się bądź zsuwa zwoje tej cewki powodując w pierwszym przypadku zmniejszanie, a w drugim zwiększenie jej indukcyjności. Aby ustalić właściwe postępowanie, należy przygotować rdzeń ferrytowy oraz prećik miedziany lub mosiężny. Jeżeli po włączeniu anteny nie usłyszmy audycji (co jest prawdopodobne) — należy zbadać zachowanie się przystawki przy wprowadzeniu rdzenia ferrytowego, a gdyby i to nie skutkowało — należy do cewki  $L_a$  wprowadzić, ale tak, aby nie zwierać zwojów, prećik miedziany lub mosiężny.

Jeśli odbiór wystąpi przy wprowadzaniu rdzenia ferrytowego wówczas należy zwoje cewki ścisnąć; zaś rozciągać je, jeśli odbiór wystąpi przy wprowadzonym rdzeniu (prećiku) metalowym.

Ostateczną regulację przeprowadzamy po ustaleniu się warunków pracy lampy, tj. po upływie około 30 minut od czasu jej włączenia. Po zakończeniu zestrojania przystawka nie wymaga żadnych dodatkowych manipulacji i można ją zainstalować na stałe wewnętrz odbiornika za pomocą dodatkowego wspornika. Włączanie przystawki będzie związane z przełączeniem odbiornika na „adapter”. Antena dipolowa może być włączona na stałe do odpowiedniego gniazda. Należyte zstrojona przystawka zapewni odbiór również i za pomocą anteny zastępczej w promieniu 5–6 km od stacji nadawczej. Właściwą antenną odbiorczą jest jednak antena typu dipolowego, zainstalowaną na dachu, podobnie jak antena telewizyjna.

Inż. Witold Kozak